

DRŽAVNO NATJECANJE IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE I MJERENJA U
ELEKTROTEHNICI 2016. GODINE

Zaporka:

KRATKA PITANJA TEORIJSKOG DIJELA NATJECANJA

Naputak za natjecatelje:

1. Raspoloživo vrijeme za rad je 30 minuta.
2. Svako pitanje nosi 2 boda. Upisani rezultati ne moraju proizlaziti iz priloženog postupka izrade.
3. Za netočno riješeno pitanje oduzima se 0,5 boda.
4. Nije dopuštena uporaba mobitela, kalkulatora ni udžbenika i zbirki zadataka.
5. Pažljivo čitajte pitanja!

S R E T N O !

Mogući broj bodova: **20**

Učinak:

Potpis članova prosudbenog povjerenstva:

1. _____


2. _____

3. _____

Zadar, 29. travnja 2016.

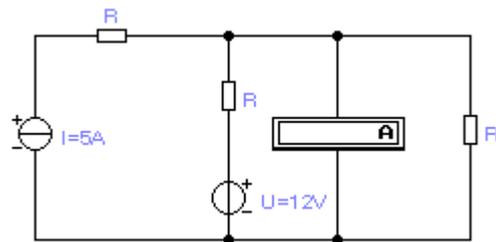1. ZADATAK

Odredite pokazivanje idealnog ampermetra u spoju prema slici. Vrijednost otpora $R=3\Omega$.




a	3A	b	4A	c	5A	d	9A
----------	----	----------	----	----------	----	----------	----

RJEŠENJE

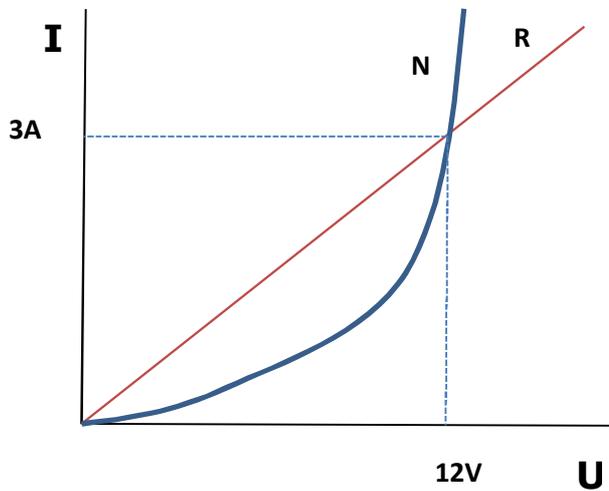2. ZADATAK

Na slici je prikazana UI karakteristika nelinearnog otpornika N i otpornika konstantnog otpora R. Paralelni spoj tih dvaju otpornika priključimo na izvor istosmjernog napona U. Odgovorite koja od navedenih tvrdnji nije točna ?




a	$R=4\Omega$	b	Ako je $U < 12V$ onda je $I_R > I_N$	c	Ako napon izvora raste, struja izvora se smanjuje	d	Ako je $U=12V$, struja izvora je 6A
----------	-------------	----------	--------------------------------------	----------	---	----------	--------------------------------------

RJEŠENJE

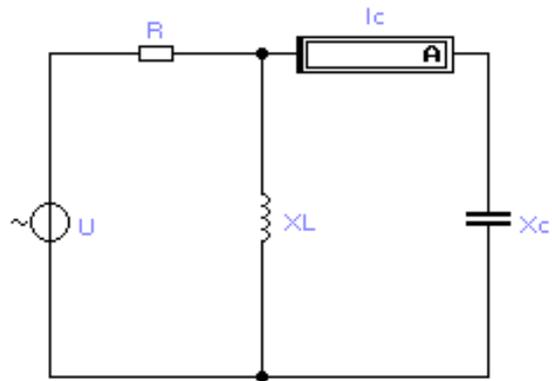3. ZADATAK

Kolika je struja ampermetra ako je zadano: $U=100\text{V}$, $R=10\Omega$, $X_L=20\Omega$, $X_C=20\Omega$?




a	0A	b	2.5A	c	5A	d	10A
----------	----	----------	------	----------	----	----------	-----

RJEŠENJE

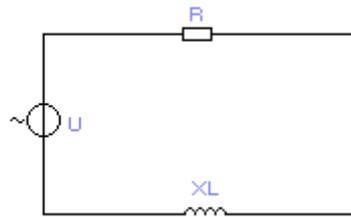4. ZADATAK

u kojem faznom odnosu su napon izvora \underline{U} i napon \underline{U}_x na zavojnici ako je $R=X_L$?




a	Naponi su u fazi	b	\underline{U}_x prethodi za 45°	c	\underline{U}_x kasni za 45°	d	\underline{U}_x kasni za 90°
----------	------------------	----------	--	----------	---------------------------------------	----------	---------------------------------------

RJEŠENJE

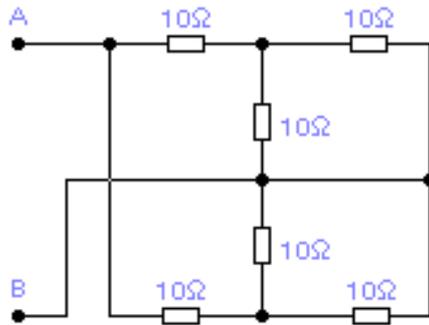5. ZADATAK

Koliko iznosi vrijednost ukupnog otpora R_{AB} ?





a	7.5Ω	b	15Ω	c	5Ω	d	10Ω
----------	-------------	----------	------------	----------	-----------	----------	------------

RJEŠENJE

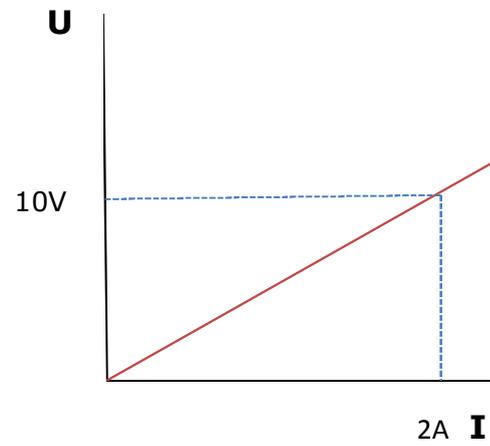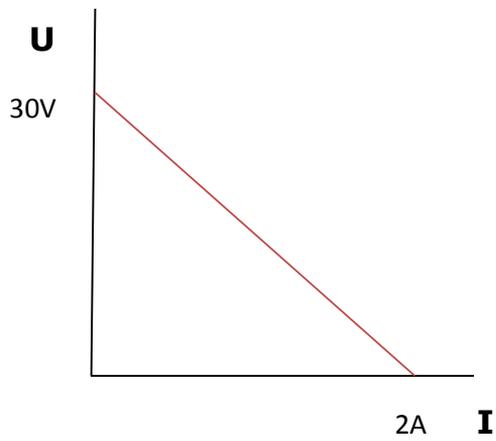6. ZADATAK

Na naponski izvor prikazan vanjskom karakteristikom priključimo otpornik sa UI karakteristikom prema slici. Kolika će struja teći kroz otpornik?




a	0.5A	b	1.0A	c	1.5A	d	2.0A
----------	------	----------	------	----------	------	----------	------

RJEŠENJE

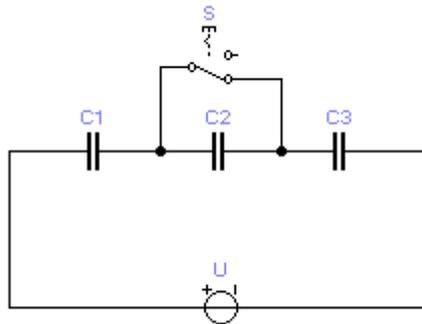7. ZADATAK

Tri kondenzatora čiji kapaciteti se odnose: $C_2 < C_3$, $C_2 < C_1$ uz zatvorenu sklopku priključena su na napon U . Po uspostavljanju stacionarnog stanja otvara se sklopka S . Kako će se promijeniti napon na kapacitetu C_1 ?





a	manji se	b	poveća se	c	ne mijenja se	d	jednak je U
----------	----------	----------	-----------	----------	---------------	----------	-------------

RJEŠENJE

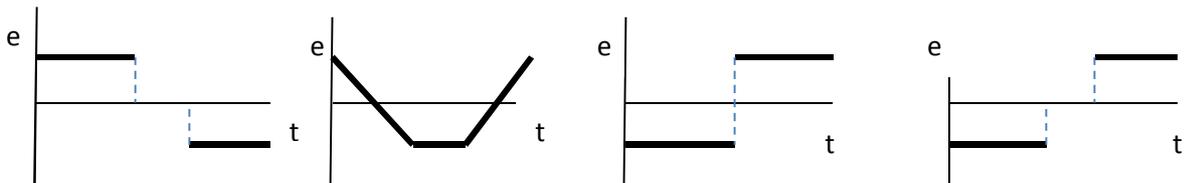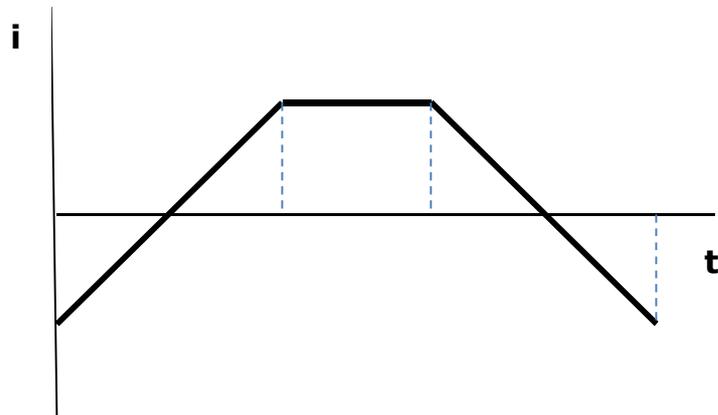8. ZADATAK

Vremenska promjena struje kroz zavojnicu prikazana je na dijagramu. Kako približno izgleda vremenska promjena elektromotorne sile samoindukcije koja će se inducirati u zavojnici?





a		b		c		d	
----------	--	----------	--	----------	--	----------	--

RJEŠENJE

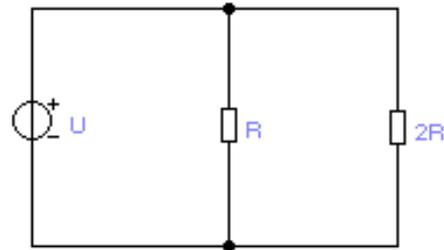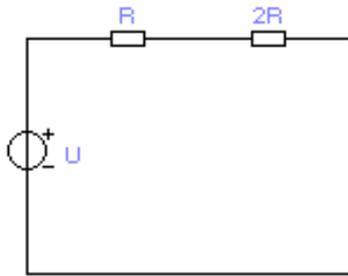9. ZADATAK

Otpornici R_1 otpora R i R_2 otpora $2R$ spojeni su na naponski izvor napona U najprije serijski, a nakon toga paralelno. U kojem su odnosu snage serijskog spoja P_S i paralelnog spoja P_P ?




a	1:2	b	3:2	c	2:9	d	2:3
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

RJEŠENJE

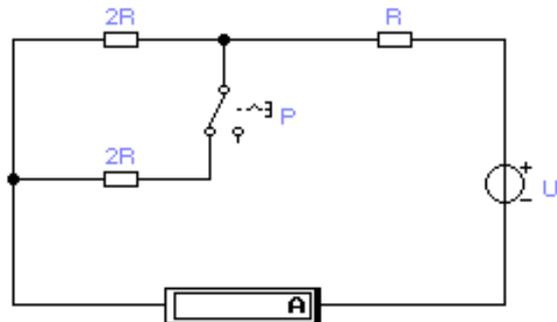10. ZADATAK

Što će se dogoditi sa strujom u strujnom krugu, koju mjeri ampermetar na slici , ako otvorimo preklopku P?



a	zmanji se 33%	b	poveća se 33%	c	zmanji se 50%	d	zmanji se 67%
----------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------	------------------

RJEŠENJE