

**DRŽAVNO NATJECANJE IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE I MJERENJA U  
ELEKTROTEHNICI 2016. GODINA**

**ZADATCI ZA TEORIJSKI DIO NATJECANJA - RJEŠENJA**

**Naputak za natjecatelje:**

1. Raspoloživo vrijeme za rad je 100 minuta.
2. Rješenja upisati u za to predviđenu tablicu kemijskom olovkom. Upisani rezultati moraju proizlaziti iz priloženog postupka izrade, u suprotnom učenik za taj dio dobiva 0 bodova.
3. Dopuštena je uporaba kalkulatora.
4. Dopuštena je uporaba udžbenika odobrenih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
5. Nije dopuštena uporaba zbirki zadataka.
6. Nije dopuštena uporaba mobitela.
7. Pažljivo čitajte zadatke!

**S R E T N O !**

Mogući broj bodova: 50

Učinak:

Potpis članova prosudbenog povjerenstva :


1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Zadar, 28. travnja 2016.
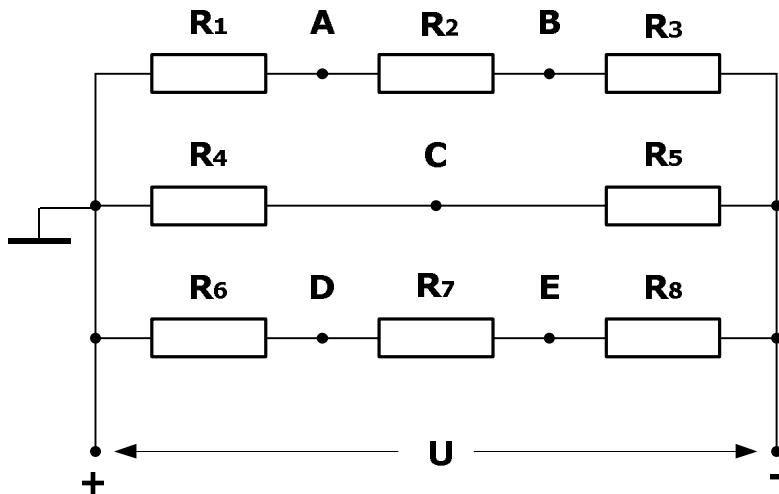
## 1.ZADATAK


U spoju odredi iznose napona  $U_{AC}$ ,  $U_{EB}$ ,  $U_{CD}$ , ako je zadano:

$$U=270 \text{ V} ; R_1=20 \Omega ; R_2=30 \Omega ; R_3=40 \Omega ; R_4=50 \Omega ; R_5=60 \Omega ; R_6=70 \Omega ; R_7=80 \Omega ; R_8 = 10 \Omega$$



RJEŠENJA		MOGUĆI BODOVI	UČINAK
VELIČINA	REZULTAT		
$U_{AC} =$	62,723 V	2	
$U_{EB} =$	-103,125 V	2	
$U_{CD} =$	-4,602 V	2	
<b>UKUPNO BODOVA</b>		<b>6</b>	

## RJEŠENJE

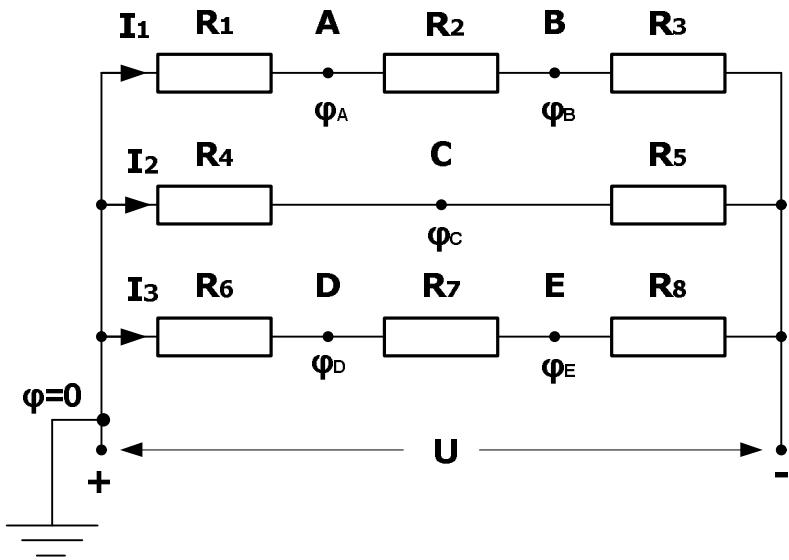

Uzemljimo **+** stezaljku izvora, tako da je na potencijalu nula i računamo potencijale zadanih točaka u odnosu na uzemljenu točku pomoću Ohmovog zakona (padove napona) prema na slici označenim smjerovima struja.

Nakon toga računamo tražene napone kao razlike potencijala.

$$I_1 = \frac{U}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{270}{20 + 30 + 40} = 3 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U}{R_4 + R_5} = \frac{270}{50 + 60} = 2,4545 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{U}{R_6 + R_7 + R_8} = \frac{270}{70 + 80 + 10} = 1,6875$$

$$\varphi_A = - I_1 * R_1 = -3 * 20 = -60 \text{ V}$$

$$\varphi_B = - I_1 * (R_1 + R_2) = -3 * (20 + 30) = -150 \text{ V}$$

$$\varphi_C = - I_2 * R_4 = -2,4545 * 50 = -122,727 \text{ V}$$

$$\varphi_D = - I_3 * R_6 = -1,6875 * 70 = -118,125 \text{ V}$$

$$\varphi_E = - I_3 * (R_6 + R_7) = -1,6875 * (70 + 80) = -253,125 \text{ V}$$

$$U_{AC} = \varphi_A - \varphi_C = -60 - (-122,727) = 62,723 \text{ V}$$

Točka A je na višem potencijalu (+) u odnosu na točku C (-).

(2 BODA)

$$\mathbf{U}_{EB} = \varphi_E - \varphi_B = -253,125 - (-150) = -103,125 \text{ V}$$

Točka E je na nižem potencijalu (-) u odnosu na točku B (+).

(2 BODA)

$$\mathbf{U}_{CD} = \varphi_C - \varphi_D = -122,727 - (-118,125) = -4,602 \text{ V}$$

Točka C je na nižem potencijalu (-) u odnosu na točku D (+).

(2 BODA)

---

Zadatak možemo riješiti i:

$$U_{AC} - I_2 * R_4 + I_1 * R_1 = 0$$

$$U_{EB} - I_3 * R_8 + I_1 * R_3 = 0$$

$$U_{CD} - I_3 * R_6 + I_2 * R_4 = 0$$

Struje računamo:

$$I_1 = \frac{U}{R_1+R_2+R_3} = \frac{270}{20+30+40} = 3 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U}{R_4+R_5} = \frac{270}{50+60} = 2,4545 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{U}{R_6+R_7+R_8} = \frac{270}{70+80+10} = 1,6875$$

$$\mathbf{U}_{AC} = I_2 * R_4 - I_1 * R_1 = 62,725 \text{ V}$$

Točka A je na višem potencijalu (+) u odnosu na točku C (-).

(2 BODA)

$$\mathbf{U}_{EB} = I_3 * R_8 - I_1 * R_3 = -103,125 \text{ V}$$

Točka E je na nižem potencijalu (-) u odnosu na točku B (+).


(2 BODA)

$$\mathbf{U}_{CD} = I_3 * R_6 - I_2 * R_4 = -4,6 \text{ V}$$

Točka C je na nižem potencijalu (-) u odnosu na točku D (+). (2 BODA)
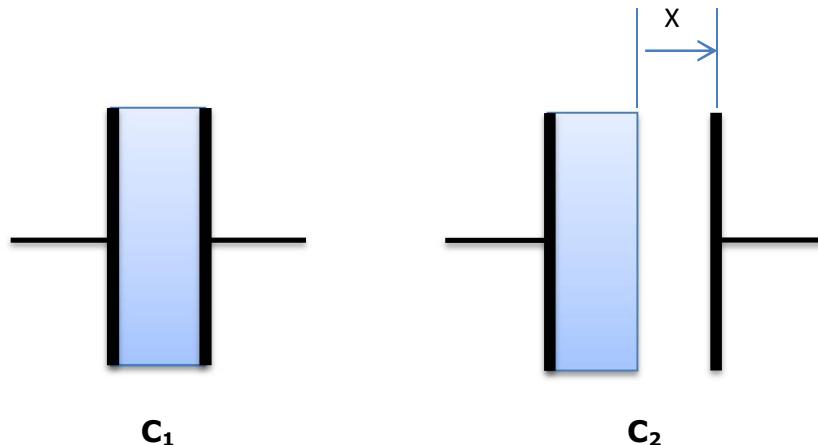
## 2.ZADATAK

Između ploča kondenzatora  $C_1 = 2 \text{ nF}$  nalazi se dielektrik debljine  $d=5 \text{ mm}$ , relativne dielektrične konstante  $\epsilon_r = 12$ . Jedna ploča kondenzatora je pomicna i možemo načiniti po volji zračni raspor širine  $x$ . Koliki treba biti zračni raspor  $x$  da bi novi kapacitet kondenzatora  $C_2$  bio  $1.8 \text{ nF}$  ?



RJEŠENJA		MOGUĆI BODOVI	UČINAK
VELIČINA	REZULTAT		
Raspor $x =$	<b>0,46 mm</b>	<b>4</b>	
<b>UKUPNO BODOVA</b>		<b>4</b>	

## RJEŠENJE

Površina ploča kondenzatora:

$$S = \frac{d \cdot C}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r} = \frac{5 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{-9}}{8.854 \cdot 10^{-12} \cdot 12} = 9.4 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2 \quad (\mathbf{1 BOD})$$

Kondenzator  $C_2$  je serijski spoj  $C_1$  i nepoznatog kondenzatora  $C_x$

$$C_2 = \frac{C_1 \cdot C_x}{C_1 + C_x} \text{ odakle slijedi} \quad C_x = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 - C_2}$$

$$C_x = \frac{2 \cdot 1.8}{2 - 1.8} = 18 \text{ nF} \quad (\mathbf{2 BODA})$$


Širina zračnog raspora  $x$  iznosi

$$x = \frac{\epsilon_0 \cdot S}{C_x} = \frac{8.854 \cdot 10^{-12} \cdot 9.4 \cdot 10^{-2}}{1.8 \times 10^{-9}}$$

$$x = 46,24 \cdot 10^{-5} \text{ m} = 0.46 \text{ mm} \quad (\mathbf{1 BOD})$$
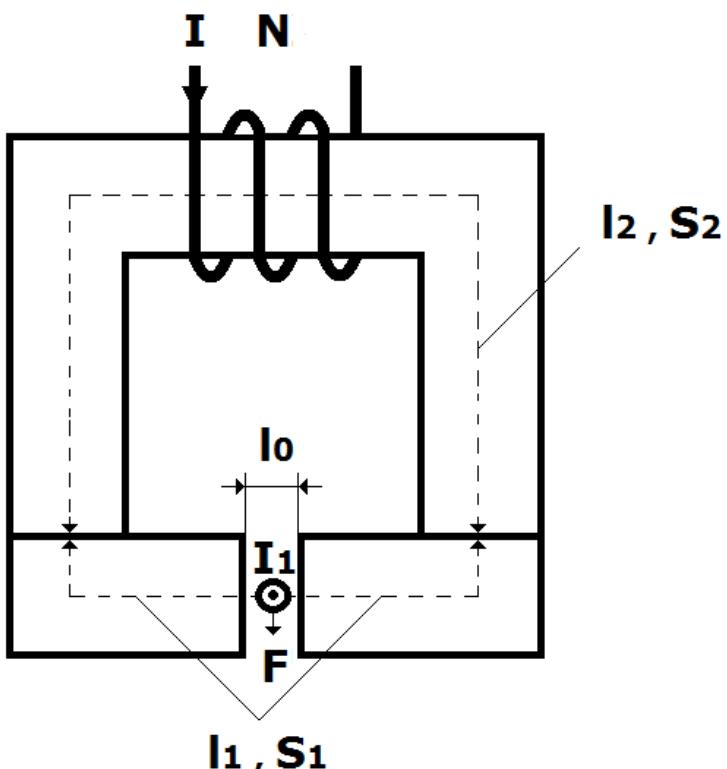
### 3.ZADATAK

Na slici je elektromagnet čije su duljine srednjih linija  $l_1=10$  cm,  $l_2=20$  cm i  $l_0=0,2$  mm. Površine poprečnog presjeka elektromagneta su  $S_1=4$  cm<sup>2</sup> i  $S_2=8$  cm<sup>2</sup> i kvadratnog su oblika. Jezgra je napravljena od materijala čija se HB karakteristika može prikazati funkcijom  $H(B)=10^3 \cdot B^2$  (A/m). Odredite struju  $I$  kroz svitak elektromagneta ako je broj namotaja  $N=400$ , tako da sila na vodič u zračnom rasporu okomitom na magnetske silnice kroz koji teče struja  $I_1=1$  A bude  $F=16 \cdot 10^{-3}$  N. Povećanje površine u zračnom rasporu zanemarite.



RJEŠENJA		MOGUĆI BODOVI	UČINAK
VELIČINA	REZULTAT		
$I =$	0,558 A	8	
<b>UKUPNO BODOVA</b>		<b>8</b>	

## RJEŠENJE

Sila u zračnom rasporu je:

$$F = I_1 * I * B_0$$

Duljina vodiča u zračnom rasporu izračuna se iz površine jezgre  $S_1$  koja je kvadratičnog oblika

$$S_1 = l^2 \rightarrow l = \sqrt{4} = 2 \text{ cm} = 0,02 \text{ m} \quad (1 \text{ BOD})$$

$$B_0 = \frac{F}{I_1 * l} = 0,8 \text{ T} \quad (1 \text{ BOD})$$

Magnetski tok  $\emptyset = B * S$  je u čitavom magnetskom krugu isti  $\rightarrow$

$$B_0 * S_0 = B_1 * S_1 = B_2 * S_2 \rightarrow B_0 = B_1 = 0,8 \text{ T} \rightarrow B_2 = 0,4 \text{ T} \quad (1 \text{ BOD})$$

$$H_0 = \frac{B_0}{\mu_0} = 636619,77 \text{ A/m} \quad (1 \text{ BOD})$$

$$H_1 = 10^3 * B_1^2 = 640 \text{ A/m} \quad (1 \text{ BOD})$$

$$H_2 = 10^3 * B_2^2 = 160 \text{ A/m} \quad (1 \text{ BOD})$$


$$N * I = H_0 * l_0 + H_1 * l_1 + H_2 * l_2 \rightarrow \underline{\underline{I = 0,558 \text{ A}}} \quad (2 \text{ BODA})$$

#### 4.ZADATAK

Idealni otpornik, zavojnica i kondenzator, koji na 50 Hz imaju jednaki iznos impedancije, čine mrežu nepoznate konfiguracije. Potrebno je odrediti kako su te tri komponente spojene. U tu svrhu načinimo mjerjenja prema slici, iz kojih zaključujemo: kad je sklopka u položaju 1 idealni ampermeter mjeri  $I_{A1} = 2 \text{ A}$ , a kad je u položaju 2, struja ampermetsra  $I_{A2} < I_{A1}$ . Zadano:  $E = 100 \text{ V}$ ,  $u(t) = 141\sin 314t \text{ V}$ .

Potrebno je :

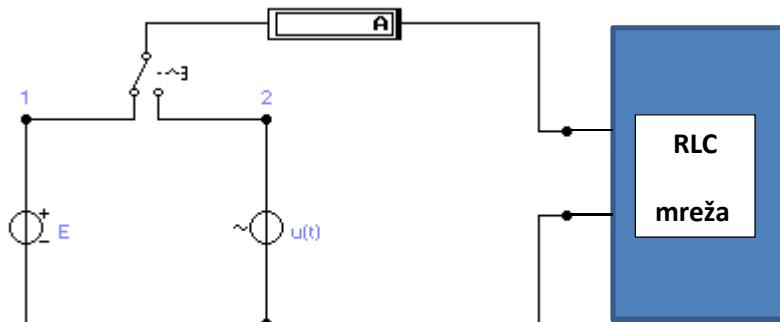- nacrtati kako su spojeni elementi mreže
- odrediti iznos otpora  $R$ , induktiviteta  $L$  i kapaciteta  $C$
- odrediti iznos struje  $I_{A2}$  i njezin fazni pomak u odnosu na napon napajanja
- nacrtati fazorski dijagram svih struja i napona kad je sklopka u položaju 2.




RJEŠENJA		MOGUĆI BODOVI	UČINAK
VELIČINA	REZULTAT		
<b>Shema RLC</b>	-	<b>2</b>	
<b><math>R =</math></b>	<b><math>50\Omega</math></b>	<b>1</b>	
<b><math>L =</math></b>	<b><math>159\text{mH}</math></b>	<b>1</b>	
<b><math>C =</math></b>	<b><math>63.69\mu\text{F}</math></b>	<b>1</b>	
<b><math>I_{A2} / \text{kut } \varphi</math></b>	<b><math>1.41\text{A}/45^\circ</math></b>	<b>3</b>	
<b>Fazorski dijagram</b>	-	<b>2</b>	
<b>UKUPNO BODOVA</b>		<b>10</b>	

## RJEŠENJE

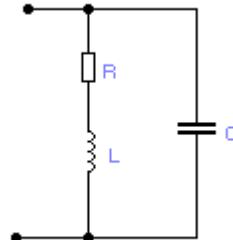a) Jedini RLC spoj koji zadovoljava postavljene uvjete

( $I_{A1}$  ima konačnu vrijednost i  $I_{A2} < I_{A1}$ ) :



(2 BODA)

b)

$$R = X_L = X_C = \frac{E}{I_{A1}} = \frac{100}{2} = 50 \Omega \quad (1 \text{ BOD})$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{50}{314} = 159 \text{ mH} \quad (1 \text{ BOD})$$

$$C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{314 \cdot 50} = 63.69 \mu\text{F} \quad (1 \text{ BOD})$$

c)

$$\underline{Z} = \frac{(R+jX_L) \cdot (-jX_C)}{R+jX_L+(-jX_C)} = \frac{(50+j50) \cdot (-j50)}{50+j50+(-j50)} = 50-j50 \Omega = 70.71 \angle -45^\circ \Omega$$


(2 BODA)

$$I_{A2} = \underline{U} / \underline{Z} = \frac{\frac{141}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ}{70.71 \angle -45^\circ} = 1.41 \angle 45^\circ \text{ A}$$

(1 BOD)

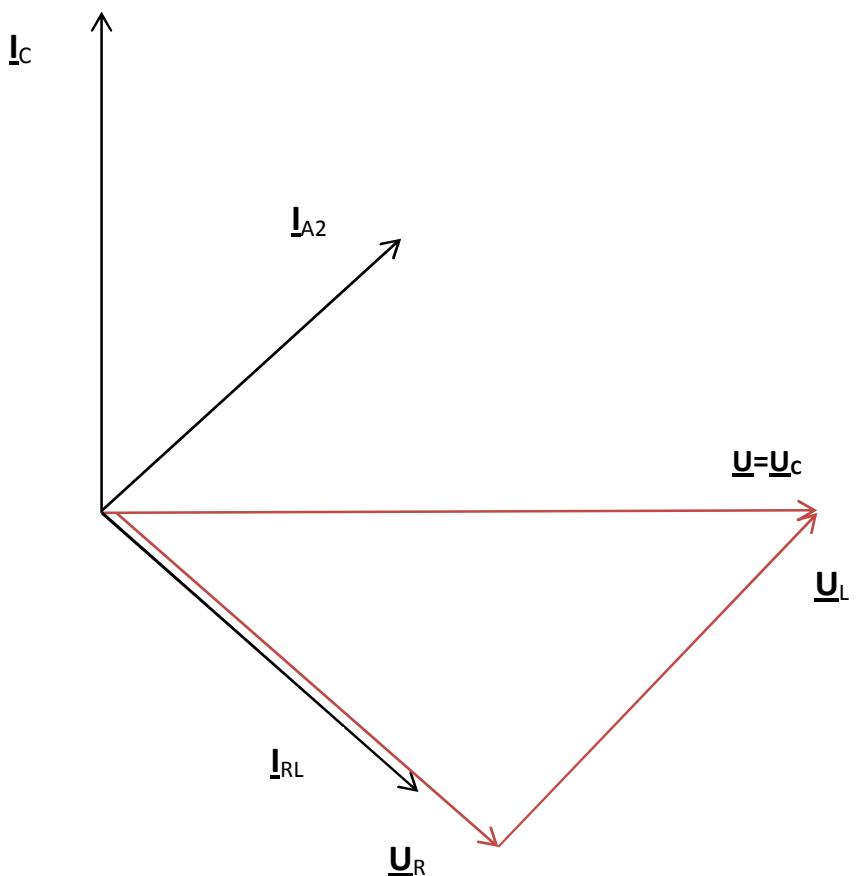d)  $\underline{I}_{RL} = \frac{\frac{141}{\sqrt{2}} \begin{smallmatrix} 0^\circ \\[-1ex] 45^\circ \end{smallmatrix}}{70.71 \begin{smallmatrix} 0^\circ \\[-1ex] 45^\circ \end{smallmatrix}} = 1.41 \begin{smallmatrix} - \\[-1ex] 45^\circ \end{smallmatrix} A$

$$\underline{I}_C = \frac{\frac{141}{\sqrt{2}} \begin{smallmatrix} 0^\circ \\[-1ex] -90^\circ \end{smallmatrix}}{50 \begin{smallmatrix} 90^\circ \\[-1ex] -90^\circ \end{smallmatrix}} = 2.0 \begin{smallmatrix} 90^\circ \\[-1ex] - \end{smallmatrix} A$$




**(2 BODA)**

## 5.ZADATAK

U trofaznu mrežu linijskog napona  $U_L = 100 \text{ V}$  priključena su tri grijaća jednakih otpora spojena u trokut. Otpor svakog grijaća  $R = 10 \Omega$ .

Izračunaj :

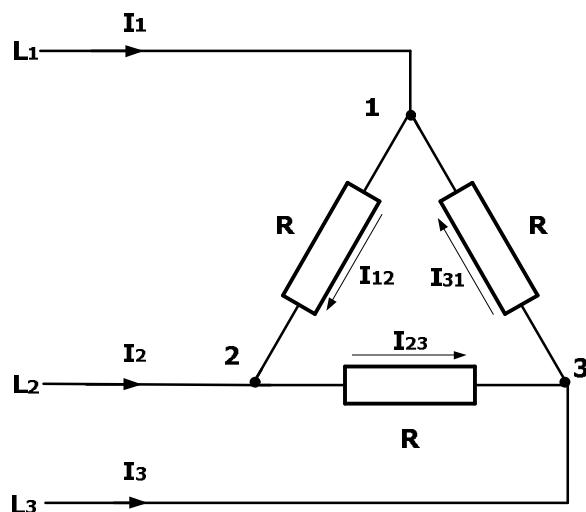- Iznos fazne i linijske struje
- Iznose fazne  $I_{23}$  i linijske struje  $I_{L3}$  ako je trošilo između točaka 1 i 2 isključeno
- Iznos fazne struje  $I_{23}$  ako je uključeno samo trošilo između točaka 2 i 3
- Iznose fazne  $I_{12}$  i linijske struje  $I_{L1}$  ako je nastupio prekid linijskog voda  $L_2$



RJEŠENJA		MOGUĆI BODOVI	UČINAK
VELIČINA	REZULTAT		
a) $I_F$	10A	1	
$I_L$	17.3A	1	
b) $I_{23}$	10A	1	
$I_{L3}$	17.3A	2	
c) $I_{23}$	10A	1	
d) $I_{L1}$	15A	1	
$I_{12}$	5A	1	
UKUPNO BODOVA		8	

## RJEŠENJE

a)  $U_L = 100 \text{ V} = U_F$   
 $I_F = U_F/R = 10 \text{ A}$  (1 BOD)  
 $I_L = I_F * \sqrt{3} = 17,3 \text{ A}$  (1 BOD)

b) Prekid između točaka 1 i 2

fazne struje

$$I_{12} = I_{F1} = 0 \text{ A}$$
 $I_{23} = I_{F2} = 10 \text{ A}$  (1 BOD)
 $I_{31} = I_{F3} = 10 \text{ A}$


linijske struje

$$I_{L1} = I_{13} = 10 \text{ A}$$
 $I_{L2} = I_{23} = 10 \text{ A}$

Vektorski:  $\vec{I}_{L3} = \vec{I}_{31} - \vec{I}_{23}$

Računski:  $I_{L3} = 2 * v_A = 2 * I_F * \sqrt{3}/2 = 10 * \sqrt{3} = 17,3 \text{ A}$  (2 BODA)

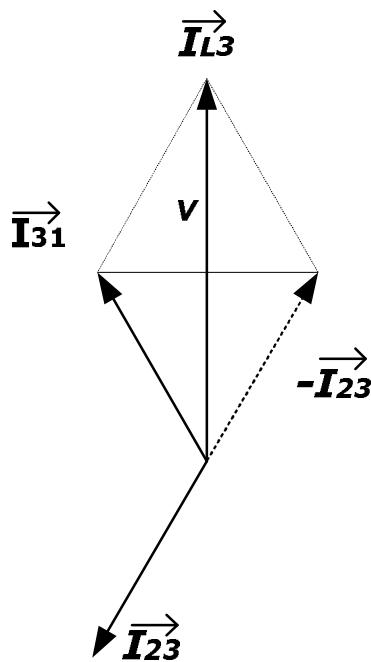Vektorski dijagram za izračun  $I_{L3}$ :



Iz slike se vidi da se dobije paralelogram gdje linijska struja  $I_3$  odgovara vrijednosti dvostrukе visine u jednakokračnom trokutu krakova jednakih faznim strujama.

c)  $I_{L1} = I_{12} = 0 \text{ A}$

**$I_{L2} = I_{23} = 10 \text{ A}$**  (1 BOD)

$I_{L3}=I_{23} = 10 \text{ A}$

$I_{31} = 0 \text{ A}$

d)  $I_{L2} = 0 \text{ A}$

$I_{L1} = I_{L3} = U/R_{uk}$

$R_{uk} = ((R+R)*R)/(R+R+R) = 200/30 = 6,666 \Omega$

**$I_{L1} = I_{L3} = 100/6,666 = 15 \text{ A}$**

(1 BOD)

**$I_{12} = I_{23} = U_f/2R = 100/20 = 5 \text{ A}$**

(1 BOD)

$I_{31} = U_f/R = 100/10 = 10 \text{ A}$

## 6.ZADATAK

Za mrežu prema slici poznati su:  $R_1=300 \Omega$ ,  $R_2=100 \Omega$ ,  $R_3=330 \Omega$  i  $E_3=10 \text{ V}$ . Kada su sklopke  $S_1$  i  $S_2$  otvorene, struja koju pokazuje ampermetar  $I_{Aa}=1 \text{ A}$ . Kada je sklopka  $S_1$  zatvorena, a sklopka  $S_2$  otvorena struja ampermetra  $I_{Ab}=2 \text{ A}$ . Odredite struju ampermeta  $I_{Ac}$  kada je sklopka  $S_1$  otvorena, a sklopka  $S_2$  zatvorena.


Naputak: Dio mreže lijevo od točaka 1 i 2 nadomjestiti Theveninovim izvorom.

$$R_1=300 \Omega$$

$$R_2=100 \Omega$$

$$R_3=330 \Omega$$

$$\underline{E_3=10 \text{ V}}$$

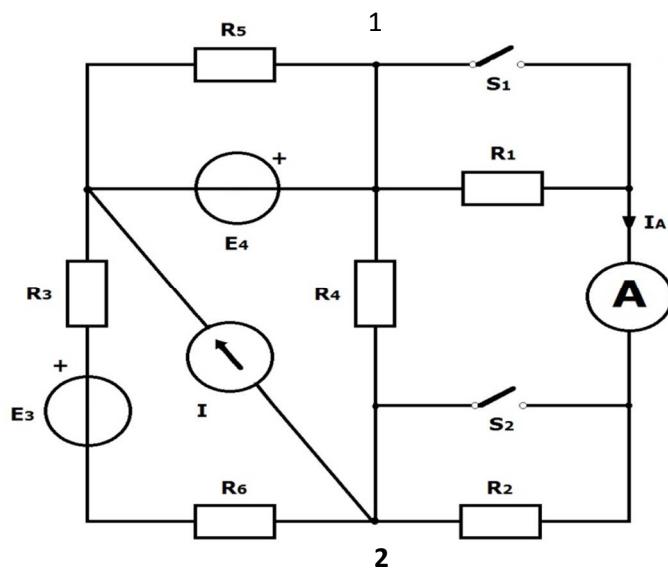


- a) kada su  $S_1$  i  $S_2$  otvorene  $I_{Aa}=1 \text{ A}$
- b) kada je  $S_1$  zatvorena, a  $S_2$  otvorena  $I_{Ab}=2 \text{ A}$
- c) kada je  $S_1$  otvorena, a  $S_2$  zatvorena  $I_{Ac}=?$

RJEŠENJA		MOGUĆI BODOVI	UČINAK
VELIČINA	REZULTAT		
$I_{Ac} =$	<b>1,2 A</b>	<b>9</b>	
<b>UKUPNO BODOVA</b>		<b>9</b>	

## RJEŠENJE


Primjenom Théveninovog teorema vrijedi:

a)

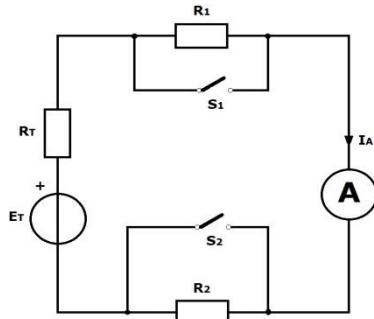


$$I_{Aa} = \frac{E_T}{R_T + R_1 + R_2} = 1 \text{ A} \quad (\mathbf{1 \text{ BOD}})$$

b)

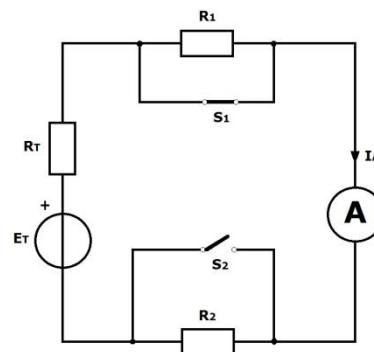

$$I_{Ab} = \frac{E_T}{R_T + R_2} = 2 \text{ A} \quad (\mathbf{1 \text{ BOD}})$$

c)

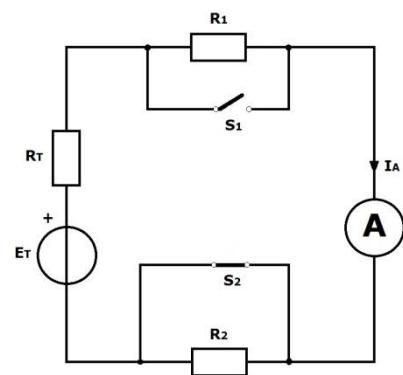

$$I_{Ac} = \frac{E_T}{R_T + R_1} \quad (\mathbf{1 \text{ BOD}})$$

a)  $E_T = (R_T + R_1 + R_2) * I_{Aa}$

(1 BOD)

b)  $E_T = (R_T + R_2) * I_{Ab}$

(1 BOD)

$$E_T = (R_T + 300 + 100) * 1$$

$$E_T = (R_T + 100) * 2$$

$$R_T=200 \Omega \quad (\textbf{1 BOD})$$

$$E_T=600 \text{ V} \quad (\textbf{1 BOD})$$


$$I_{Ac}=\frac{E_T}{R_T+R_1} \quad (\textbf{1 BOD})$$

$$I_{Ac}=\frac{600}{200+300}$$

$$I_{Ac}=1,2 \text{ A} \quad (\textbf{1 BOD})$$
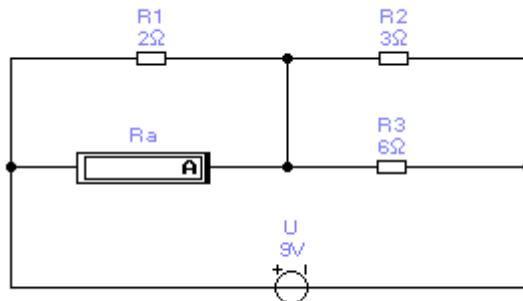
## 7.ZADATAK


Izračunajte koliku pogrešku u postocima činimo ako u električnoj mreži prema slici zanemarimo unutarnji otpor ampermetra  $R_a=0.5 \Omega$  i tretiramo ga kao idealan.



RJEŠENJA		MOGUĆI BODOVI	UČINAK
VELIČINA	REZULTAT		
<b><i>Stvarna struja <math>I_{A1} =</math></i></b>	<b>3 A</b>	<b>2</b>	
<b><i>Idealna struja <math>I_{A2} =</math></i></b>	<b>4,5 A</b>	<b>2</b>	
<b><i>Pogreška <math>p =</math></i></b>	<b>50%</b>	<b>1</b>	
<b>UKUPNO BODOVA</b>		<b>5</b>	

## RJEŠENJE

### a) Realno stanje

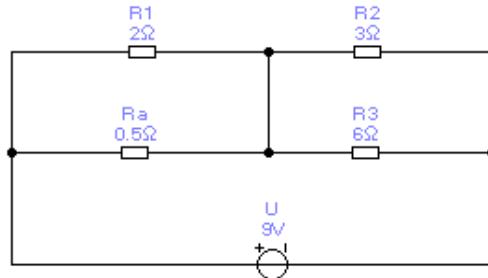

$$R_{1a} = \frac{R_1 \cdot R_a}{R_1 + R_a} = \frac{2 \cdot 0.5}{2 + 0.5} = 0.4 \Omega$$

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = 2 \Omega$$

$$R_{uk} = 2 + 0.4 = 2.4 \Omega$$

**(1 BOD)**


$$I = \frac{U}{R_{uk}} = 3.75 \text{ A}$$

$$U_{1a} = I R_{1a} = 1.5 \text{ V}$$

$$I_{a1} = \frac{U_{1a}}{R_a} = \frac{1.5}{0.5} = 3 \text{ A} \quad (\text{struja ampermetra})$$

**(1 BOD)**

### b) Idealno stanje

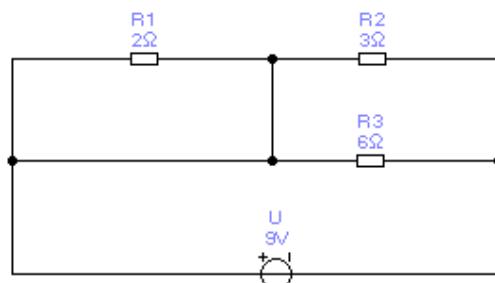

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = 2 \Omega$$

$$R_{uk} = R_{23} = 2 \Omega \quad (R_1 \text{ je kratko spojen})$$

**(1 BOD)**

$$I' = \frac{U}{R_{uk}} = 4.5 \text{ A}$$

$$I_{a2} = I' = 4.5 \text{ A} \quad (\text{struja ampermetra})$$

**(1 BOD)**

Pogreška:

$$p = \frac{I_{a2} - I_{a1}}{I_{a1}} \cdot 100\% = \frac{4.5 - 3}{3} \cdot 100\%$$

$$p = 50\%$$

**(1 BOD)**